

第八次實驗報告

題目:8-1~8-4

姓名:羅名志

學號:0813228

繳交日期:2022/5/5

一、8-1

(1)實驗程式碼:

```
module labeight1(SW,KEY,LEDR);
    input [1:0] SW;
    input [0:0] KEY;
    output [9:0]LEDR;
    wire [8:0]out;
    wire w;

    assign w=SW[1];
    assign LEDR[8:0]=out;
    assign LEDR[9]=(out[4]|out[8]);

    init a(~KEY[0],SW[0],out[0]);
    d_ff d1(~KEY[0],SW[0],(~w)&(out[0]|out[5]|out[6]|out[7]|out[8]),out[1]);
    d_ff d2(~KEY[0],SW[0],(~w)&(out[1]),out[2]);
    d_ff d3(~KEY[0],SW[0],(~w)&(out[2]),out[3]);
    d_ff d4(~KEY[0],SW[0],(~w)&(out[3]|out[4]),out[4]);
    d_ff d5(~KEY[0],SW[0],(w)&(out[0]|out[1]|out[2]|out[3]|out[4]),out[5]);
    d_ff d6(~KEY[0],SW[0],(w)&(out[5]),out[6]);
    d_ff d7(~KEY[0],SW[0],(w)&(out[6]),out[7]);
    d_ff d8(~KEY[0],SW[0],(w)&(out[7]|out[8]),out[8]);
endmodule
```






```
module init(clk,reset,Q);
    input clk;
    input reset;
    output reg Q;
    always@(posedge clk) begin
        if(~reset) begin
            Q<=1;
        end
        else begin
            Q<=0;
        end
    end
end
```

```
endmodule
```

```
module d_f_f(clk,reset,D,Q);  
    input clk;  
    input reset;  
    input D;  
    output reg Q;  
  
    always@(posedge clk ) begin  
        if(~reset) begin  
            Q<=0;  
        end  
        else begin  
            Q<=D;  
        end  
    end  
end
```


```
endmodule
```

(2)實驗結果:

     

// 從上至下，左至右: A(resset) / B / C / D / E / I

(3)RTL 布局:

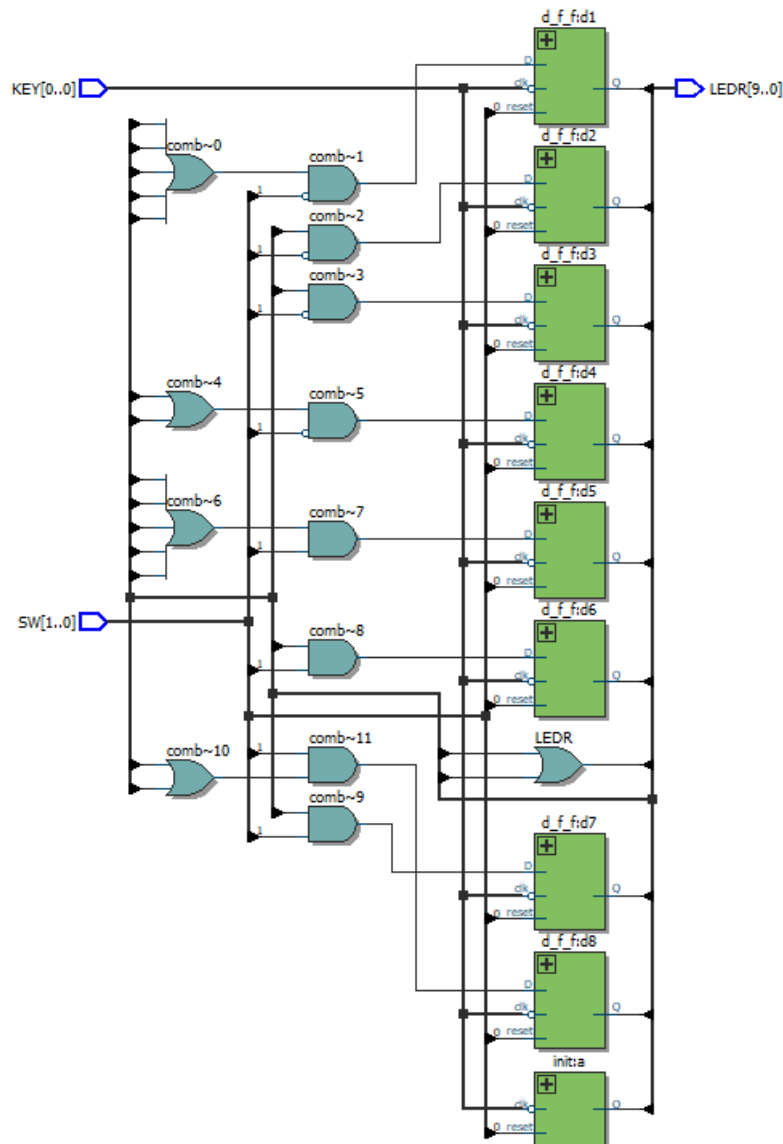

(4)問題與討論:

這次實驗內容主要跟狀態機有關，透過 flip-flop 的設計根據上個狀態來運算下個狀態的位置，而這部分較為複雜的部份是要設計 2 種 flip-flop，才能區隔開 A 狀態和其他狀態，整體來說算是這次實驗較為簡單的部分。

二、8-2

(1)實驗程式碼:

```
module labeight2(SW,KEY,LEDR);
    input [1:0]SW;
    input [0:0]KEY;
    output [9:0]LEDR;
    reg [3:0] Y;
    reg r;
    parameter
A=4'b0000,B=4'b0001,C=4'b0010,D=4'b0011,E=4'b0100,F=4'b0101,G=4'b0110,H=4'b
0111,I=4'b1000;
```

```
    always @(posedge KEY[0]) begin
        if(KEY[0]==1) begin
            case(Y)
                A: if(SW[1]==0) begin
                    Y=B;
                    r=0;
                end
                else begin
                    Y=F;
                    r=0;
                end
                B: if(SW[1]==0) begin
                    Y=C;
                    r=0;
                end
                else begin
                    Y=F;
                    r=0;
                end
                C: if(SW[1]==0) begin
                    Y=D;
                    r=0;
                end
                else begin
                    Y=F;
                    r=0;
                end
```

```

end
D: if(SW[1]==0) begin
    Y=E;
    r=1;
end
else begin
    Y=F;
    r=0;
end
E: if(SW[1]==0) begin
    Y=E;
    r=1;
end
else begin
    Y=F;
    r=0;
end
F: if(SW[1]==0) begin
    Y=B;
    r=0;
end
else begin
    Y=G;
    r=0;
end
G: if(SW[1]==0) begin
    Y=B;
    r=0;
end
else begin
    Y=H;
    r=0;
end
H: if(SW[1]==0) begin
    Y=B;
    r=0;
end
else begin

```

```

        Y=l;
        r=1;
    end
    l: if(SW[1]==0) begin
        Y=B;
        r=0;
    end
    else begin
        Y=l;
        r=1;
    end
    default: begin
        Y=A;
        r=0;
    end
endcase
end

if(SW[0]==0) begin
    Y=A;
    r=0;
end




end


assign LEDR[3:0]=Y;
assign LEDR[9]=r;

endmodule

```

(2)實驗結果:

   

 [illegible]

是第一次學到 **case**，發現透過 **case** 和 **if-else** 的幫助可以大幅降低程式的複雜度，這 **part** 與第一部分非常像，不同的地方只有 **state code** 為 **4 bit**，所以透過簡單的狀態描述以及對應到的 **assignment** 即可完成，算是此次學到最多的部分。

三、8-3

(1)實驗程式碼:

```
module labeight3(SW, KEY, LEDR);
    input [1:0]SW;
    input [1:0]KEY;
    output [9:0]LEDR;
    reg [3:0]shift1;
    reg [3:0]shift2;
    reg pre,now;
    reg z;

    always@(posedge KEY[0]) begin
        if(~SW[0]) begin
            shift1 = 4'b1111;
            shift2 = 0;
            pre = 0;
            now = 0;
            z = 0;
        end
        else begin
            pre = now;
            now = SW[1];
            if(pre==now) begin
                if(SW[1]) begin
                    shift2=shift2<<1;
                    shift2[0] = 1;
                end
                else begin
                    shift1 = shift1<<1;
                    shift1[0] = 0;
                end
            end
        end

        else begin
            if(now) begin
                shift1 = 4'b1111;
                shift2 = 4'b0001;
            end
        end
    end
end
```

```

        else begin
            shift2 = 0;
            shift1 = 4'b1110;
        end
    end

    if((shift2==4'b1111)|(shift1==4'b0000)) begin
        z = 1;
    end
    else begin
        z = 0;
    end
end


end
end

assign LEDR[9] = z;
assign LEDR[7:4] = shift2[3:0];
assign LEDR[3:0] = shift1[3:0];

endmodule


```

(2)實驗結果:

 

// 從上至下，左至右: A(reset) / F / G / H / I / E

(3)RTL 布局:

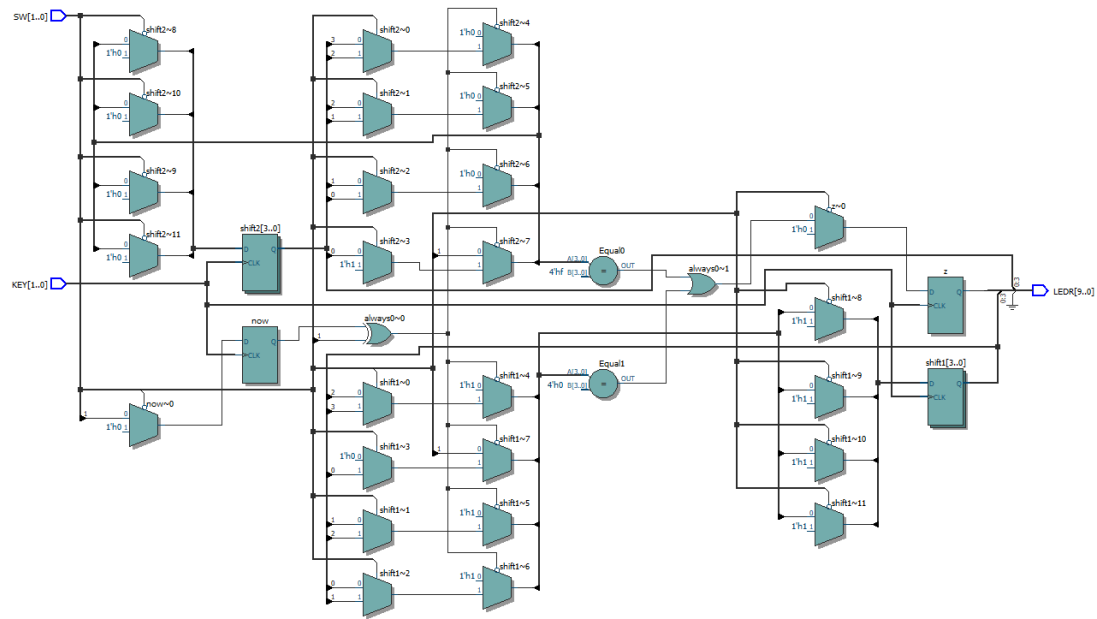

(4)問題與討論:

第一次利用 shift 直接做乘除，透過兩個 shift，分別是前 4 bit 進位和後 4 bit 的近位，因此當連續狀態發生時(pre=now)，即將對應的部分進行進位並調整最後一項的值，算是這次實驗最複雜的部份，需要再更熟悉 shift 的使用

四、8-4

(1)實驗程式碼:

```
module labeight4(SW,KEY,HEX0);
    input [2:0]SW;
    input [1:0]KEY;
    output [6:0]HEX0;
    reg [3:0] num;
    reg w0,w1;
    parameter c1=2'b00,c2=2'b01,c3=2'b10,c4=2'b11;
    integer flag=0;

    always @(negedge KEY[0]) begin
        w0=SW[1];
        w1=SW[2];
        if(~SW[0]) begin
            num=0;
            w0=0;
            w1=0;
        end
        else begin
            case({w0,w1})
                c1: begin
                    num=num;
                end
                c2: begin
                    num=num+1;
                    if(num>=10) begin
                        num=0;
                    end
                end
                c3: begin
                    num=num+2;
                    if(num==10) begin
                        num=0;
                    end
                    else if(num==11) begin
                        num=1;
                    end
                end
            endcase
        end
    end
end
```

```

        end

        c4: begin
            if(flag==1) begin
                num=10;
                flag=0;
            end
            if(num>=1)
                if(flag==0)
                    num=num-1;
                    if(num==0)
                        flag=1;
                    end
                end
            end

            default: begin
                num=0;
            end
        endcase
    end
end

display7seg seg1(num,HEX0);

```

endmodule

```

module display7seg(num,HEX);
    input [3:0]num;
    output reg[6:0]HEX;
    always@(num) begin
        case(num)
            0:HEX=7'b1000000;
            1:HEX=7'b1111001;
            2:HEX=7'b0100100;
            3:HEX=7'b0110000;
            4:HEX=7'b0011001;
            5:HEX=7'b0010010;
            6:HEX=7'b0000010;
            7:HEX=7'b1111000;

```

```

8:HEX=7'b0000000;
9:HEX=7'b0010000;
10:HEX=7'b0001000;
11:HEX=7'b0000011;
12:HEX=7'b1000110;
13:HEX=7'b0100001;
14:HEX=7'b0000110;
15:HEX=7'b0001110;


endcase

end

endmodule


```

(2)實驗結果:

 

//上: w0=1 / w1=1, 下: w0=0 / w1=1

(3)RTL 布局:

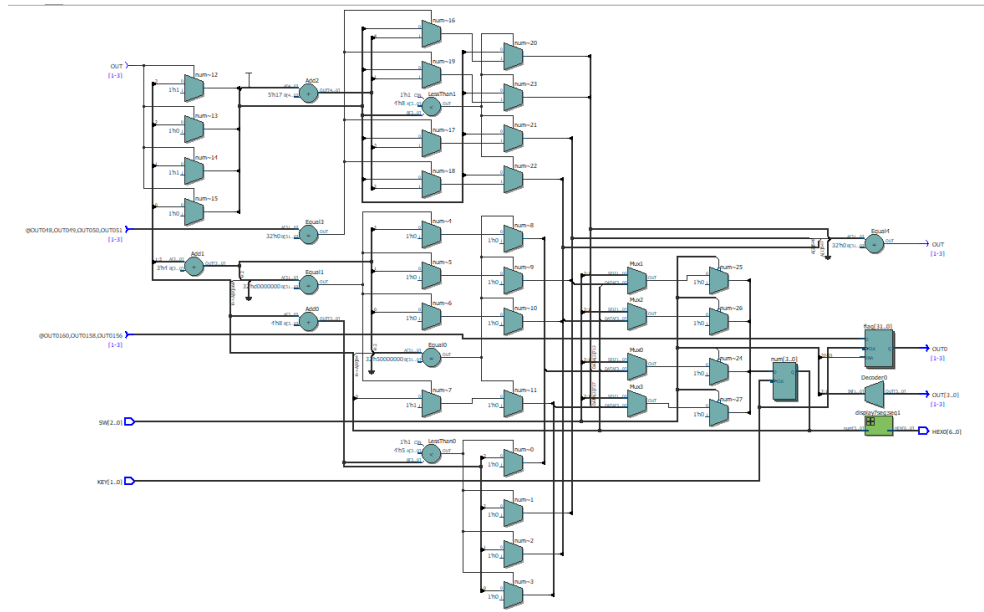

(4)問題與討論:

這部分我幾乎是完全不會，不過與同學討論後發現只要用 **case** 同時考慮 **w1**、**w0** 兩個變數即可，另外再把超出 9 的值歸零開始算，而減法的部分則是利用 **assign** 值等於 10，再從 10 開始扣，算是需要一點技巧的部分，總結來說，這次實驗收穫很多，熟悉了 **case**、**shift** 的應用。