

# 第四次實驗報告

題目:4-1~4-4

姓名:羅名志

學號:0813228

繳交日期:2022/3/23

## 一、4-1

### (1)實驗程式碼:

```

1 module labfour1(Clk,R,S,Q);
2   input Clk,R,S;
3   output Q;
4
5   wire R_g,S_g,Qa,Qb/*synthesis keep*/;
6
7   and(R_g,R,Clk);
8   and(S_g,S,Clk);
9   nor(Qa,R_g,Qb);
10  nor(Qb,S_g,Qa);
11
12  assign Q=Qa;
13
14  endmodule


```

```


1  `timescale 1ns/100ps
2  module testbanch1();
3
4  reg clock;
5  reg r;
6  reg s;
7  wire q;
8
9  labfour1 u1(
10   .Clk(clock),
11   .R(r),
12   .S(s),
13   .Q(q)
14  );
15
16  always #2 clock=~clock;
17
18  initial begin
19   #0 clock=1'b0;
20   #0 r=1'b1;
21   #0 s=1'b1;
22   #3 r=1'b0;
23   #3 s=1'b0;
24  end
25  endmodule


```

### (2)實驗結果:

 

### (3)RTL 布局:

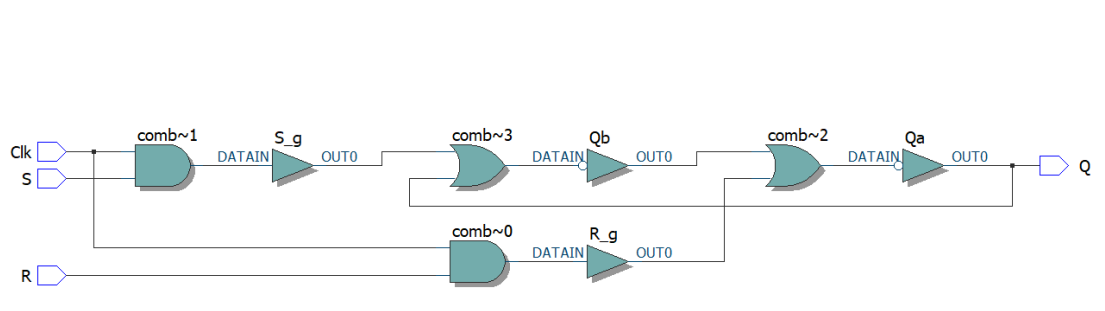

 

## RTL 布局/Technology viewer

### (4)問題與討論:


第一次使用 **simulation** 看波型，同時也是第一次使用 **synthesis keep** 的做法設計不同的 **latch**，這次的實驗雖然概念上都蠻簡單的，但實際操作過程有點多步驟且複雜，算是學到了許多(尤其是 **test banch** 的部分)，另外，由於我沒修過邏設，所以也算是第一次接觸 **SR latch**。

## 二、4-2

### (1)實驗程式碼:

```
1 module labfour2(SW,LEDR);
2
3   input [1:0]SW;
4   output [0:0]LEDR;
5
6   wire R_g,S_g,Qa,Qb;
7
8   nand(R_g,SW[0],SW[1]);
9   nand(S_g,~SW[0],SW[1]);
10  nand(Qa,R_g,Qb);
11  nand(Qb,S_g,Qa);|
12
13  assign LEDR[0]=Qa;
14
15 endmodule
```


### (2)實驗結果:

 

//上: clock=1; D=0 / clock=1; D=1

//下: clock=0; D=0 / clock=0; D= 1

### (3)RTL 布局:

 

### (4)問題與討論:

這部份想蠻久的，利用 4 個 nand 組合成 D latch 邏輯，但程式結構相對前次的 lab 簡單許多。

### 三、4-3


#### (1)實驗程式碼:

```
1 module labfour3(SW, LEDR);
2   input [1:0] SW;
3   output [0:0] LEDR;
4
5   wire R_g, S_g, Qa, Qb, D, Qaa, Qbb, R_gg, S_gg;
6
7   nand(R_g, SW[0], ~SW[1]);
8   nand(S_g, ~SW[0], ~SW[1]);
9   nand(Qa, R_g, Qb);
10  nand(Qb, S_g, Qa);
11
12  assign D=Qa;
13  nand(R_gg, D, SW[1]);
14  nand(S_gg, ~D, SW[1]);
15  nand(Qaa, R_gg, Qbb);
16  nand(Qbb, S_gg, Qaa);
17
18  assign LEDR[0]=Qaa;
19
20 endmodule
```

#### (2)實驗結果:



#### (3)RTL 布局:

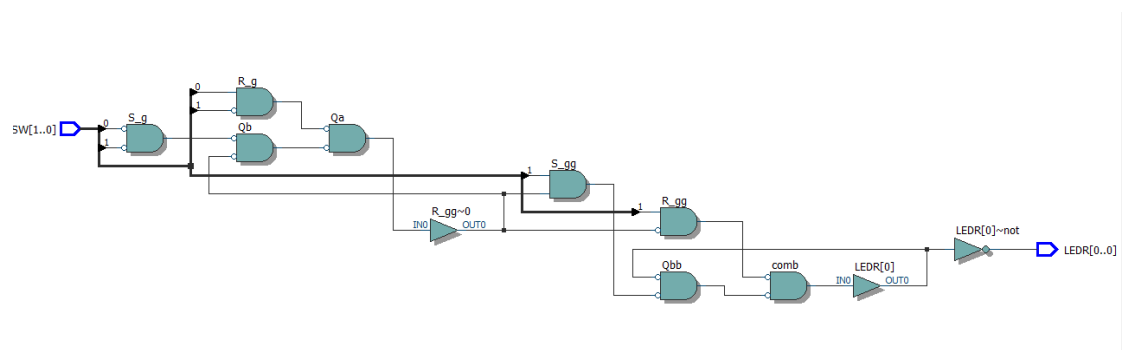

#### (4) 問題與討論:

延續上個部份的概念，用兩組 nand 結合成 D flip-flop，程式概念相對簡單許多。


(1) 實驗程式碼:

```


1 module labfour4(Clk,D,Qa,Qb,Qc);
2   input Clk,D;
3   output reg Qa,Qb,Qc;
4
5   always@(Clk,D) begin
6     if(Clk)begin
7       Qa=D;
8     end
9   end
10
11  always@(posedge Clk) begin
12    Qb=D;
13  end
14
15  always@(negedge Clk) begin
16    Qc=D;
17  end
18 endmodule
19
20
21
22
23
24
25
26
27

```

(2) 實驗結果:

 

### (3)RTL 布局:

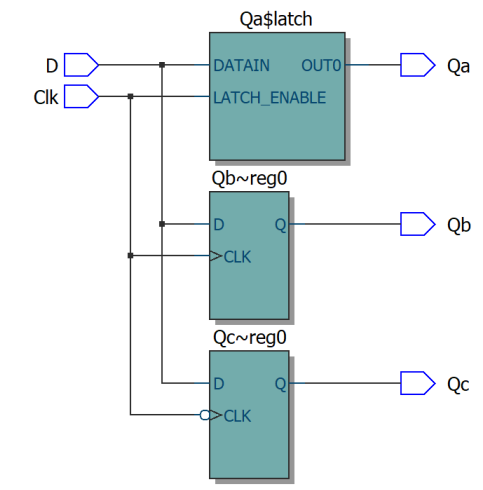

#### (4)問題與討論:

**Always** 的作法讓我大開眼界，之前都一個個使用 **assign** 結合 **and**、**or**、**not** 等邏輯閘，但使用了 **always** 後簡單快速了許多，但需要注意 **posedge**、**negedge** 的部分，另外，也學到 **test banch** 需要將參數仔細設定，如宣告 **wire**、**reg** 的不同。